

**Time : 3Hrs.**

**Sem. III - I & C**  
**E. Meas Lab**

**Full Marks : 50****Pass Marks : 20**

1. Each question carries equal marks.  
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
2. Perform any one experiment/study and furnish it report  
किसी एक प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करें एवं इसका पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
3. Experiment will be allotted through lottery to examinee/group of examinees.  
प्रयोग का आवंटन परीक्षार्थी/परीक्षाधियों के समूह को लॉटरी के ? आधार पर किया जाएगा।
4. Necessary calculations, drawings and other works shall be done individually.  
आवश्यक गणना, आरेखन एवं अन्य कार्य व्यक्तिगत रूप से किये जायेंगे।

	Intn.	Extn.
	Comm.	Comm.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	04	15
b) Process of experiment and result परिक्षण की विधि एवं निष्कर्ष	07	20
c) Viva - voce मौखिक प्रश्न	04	-

**P.T.O**

5. Perform an experiment to measure active and reactive power in 3-φ balanced load by single wattmeter method.
6. Measure the frequency of A.C. supply by Ferro dynamic type frequency meter.

የዕለታዊ የሚገኘውን ስራውን በመስጠት አለሁ  
በዚህ የሚገኘውን ስራውን በመስጠት አለሁ

\*\*\*

አለፈውን በት አላማ፤ ይመልከት ጥሩ ተቻቻ ተቻቻ  
ፈላጊውን አድርጊውን ይገልጻ ነው ይመልከቱ

4. Measure resistance, voltage and current in A.C. and D.C. circuit by using digital multimeter.

የተቀባዩ ማረጋገጫ ይችላል ቅጽ፤  
የተቀባዩ ማረጋገጫ ይችላል ቅጽ፤ ይችላል ቅጽ፤  
የቀረቡት ይችላል ቅጽ፤ ይችላል ቅጽ፤ ይችላል ቅጽ፤

3. Perform an experiment of observe the phase sequence of 3-φ circuit using rotating type phase sequence indicator.

የተቀባዩ ማረጋገጫ ይችላል ቅጽ፤

2. Measure the insulation resistance by a megger.

የተቀባዩ ማረጋገጫ ይችላል ቅጽ፤ ይችላል ቅጽ፤  
የተቀባዩ ማረጋገጫ ይችላል ቅጽ፤ ይችላል ቅጽ፤

1. Prepare an experiment to measure current by a low range ammeter using shunts and multipliers.