

**Time : 3Hrs.****Sem. III / I.C.E.  
Digital Circuits****Full Marks : 70****Pass Marks : 28**

*Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.*

ग्रुप-**A** से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

*Answer all Five questions from Group B, each question carries 4 marks.*

ग्रुप-**B** से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

*Answer all Five questions from Group C, each question carries 6 marks.*

ग्रुप-**C** से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंक है।

*All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.*

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

*The figure in right hand margin indicate marks.*  
दाएँ पाश्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

**OR(state)**

Simplify the boolean function:

$$F(A,B,C,D) = \pi M(4,5,7,15).d(3,6,11)$$

K-map method.

$$F(A,B,C,D) = \pi M(4,5,7,15).d(3,6,11)$$

कॉलाटर फॉरम

$$F(A,B,C,D) = \pi M(4,5,7,15).d(3,6,11)$$

K-map method.

9

Explain the working principle of inverting

operational amplifier.

II. Explain the working principle of inverting

प्रोपर्टी फॉरम

**OR(state)**

Draw circuit diagram of comparator and explain its working principle.

प्रोपर्टी फॉरम  
फॉर्मेला फॉरम

\*\*\*

**GROUP A**

I. Choose the most suitable answer from the following

options : **1x20=20**

(i) n-bit ring counter has ..... states.

$$(a) n$$

$$(b) 2^n$$

$$(c) 2^{n+1}$$

$$(d) 4^n$$

(i) n-Bit रिंग काउंटर है ..... इसके बिना में

$$(e) 2^n$$

- (ii) In which of the following counter, output  $\bar{Q}_n$  of last D-flip-flop is connected back to the input of first D-flip-flop.

- (a) Ring counter
- (b) Johnson Counter
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of these

1640305

18

NT3052

9. Draw block diagram of 1:8 demultiplexer and write its truth table.

6

1:8 डिमल्टीप्लेक्सर का खण्ड—आरेख खिचें और इसके सत्य—सारणी को लिखें।

### OR(अथवा)

Explain operation of parallel -in, parallel out-shift register with the help of its circuit diagram.

परिपथ—आरेख की सहायता से पैरेलल —इन, पैरेलल—आउट शिफ्ट रजिस्टर के कार्य—प्रणाली की व्याख्या करें।

10. Design a MOD-8 ripple counter using JK flip-flop.

6

फिलप—फलॉप का प्रयोग कर MOD-8 रिप्पल काउंटर का निर्माण करें।

NT3052

3

1640305

- (ii) निम्नलिखित में से किस काउंटर में, अंतिम D-फलीप—फलॉप के आउटपुट  $\bar{Q}$  को प्रथम D-फलीप—फलॉप के इनपुट में जोड़ जाता है—  
 (a) रिंग काउंटर  
 (b) जॉनसन काउंटर  
 (c) (a) एवं (b)  
 (d) इनमें से कोई नहीं

- (iii) In shift register, flip-flop is used to store.  
 (a) 1 only  
 (b) 0 only  
 (c) 1 or 0  
 (d) None of these

- (iii) शिफ्ट रजिस्टर में, फिलप—फलॉप का प्रयोग ..... को संचित करने में किया जाता है।  
 (a) केवल 1  
 (b) केवल 0  
 (c) 1 या 0  
 (d) इनमें से कोई नहीं

- (iv) Output of SR flip-flop is set, when  
 (a) S =1, R = 0  
 (b) S =0, R = 0  
 (c) S =1, R = 1  
 (d) S =0, R = 1

P.T.O

የኢትዮጵያ ቤት ተቋማት ብቻ  
ተናሪ-ተናወሪ ቤት ጥገናዎች እና የጊዜ-ተሳታፊዎች

Design full subtractor circuit with the help of its  
truth table.

### OR(፩፭)

D-ቀላካ-ቀልካ ቤት እና K-ቀላካ-ቀልካ ቤት የፈልግ

9

8. Convert a D-flip-flop to a J-K flip-flop.


መተዳደሪያ ቤት

አይታለሁ, መተዳደሪያ ማስተካከላል ተንሱ ነበር ቤት

Explain binary, octal and decimal number systems.
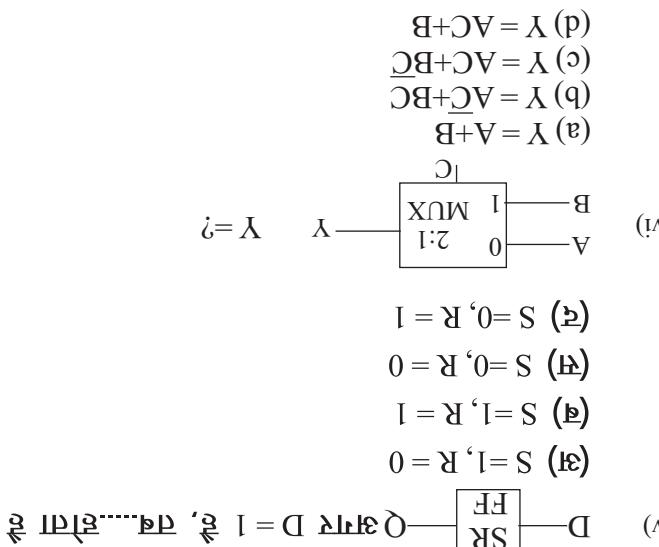
### OR(፩፭)

ቀላካ-ቀልካ ቤት በፊት-ፊት ቤት የፈልግ ቤት  
በፊት ዘላጥነት ቤት ጥገናዎች እና የጊዜ-ተሳታፊዎች



- (iv) S-Rቀላካ-ቀልካ ቤት ማስተካከለሁ  
ይ, ትክ-----ይነት ይ--
- (a) S=1, R=0  
(b) S=0, R=0  
(c) S=1, R=1  
(d) S=0, R=1

1640305

16

NT3052

6. What do you mean by multiplexer?

4

मल्टीप्लेक्सर से आप क्या समझते हैं?

**OR(अथवा)**

How do you convert an SOP from to a POS form?

POS फार्म को SOP फार्म में कैसे परिवर्तित किया जाता है?

**GROUP C**Answer all **Five** Questions.

$$6 \times 5 = 30$$


सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

7. Explain master-slave flip-flop with the help of its logic diagram. 6

NT3052

5

1640305

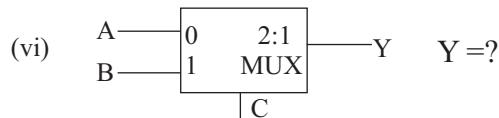

(अ)  $Y = A+B$

(ब)  $Y = A\bar{C}+BC$

(स)  $Y = AC+B\bar{C}$

(द)  $Y = AC+B$

(vii) Which of the following is similar to demultiplexer.

(a) Decoder

(b) Encoder

(c) Counter

(d) All of the above

(viii) निम्नलिखित में से कौन डिमल्टीप्लेक्सर के समरूप है

(अ) डिकोडर

(ब) इंकोडर

(स) काउंटर

(द) उपरोक्त सभी

(ix) 2's complement of binary number 101011 is:

(a) 010101

(b) 010100

(c) 101010

(d) 110011

**P.T.O**

નિયત એ?

જી જે પ્રોફેટ તેણું હોય હોય જીએ જીએ

How a Gray code is converted into binary number?

### OR(અધિક)

-56 to +42 પર એ નિયતી

8-Bit 2's ફૂલાંગ સ્થિરાંગ પર નિયત પા

4.

arithmetic.

5. Add -56 to +42, using 8-bit 2's complement

ફૂલાંગ એ?

એટાંગ એ જીએ એટાંગ એ? એટાંગ એટાંગ

What do you mean by encoder? Where is it used?

### OR(અધિક)

એટાંગ એટાંગ એટાંગ એ

S R પ્રાય-હાલ્ફ પર 2's ફૂલાંગ

1640305 NT3052 NT3052 15

(A,B and C<sub>m</sub> are inputs to full - subtractor)

(d) A+B+C<sub>m</sub>

(c) A.B.C<sub>m</sub>

(b) (A+B)C<sub>m</sub>

(a) A⊕B⊕C<sub>m</sub>

(x)

Difference output of full-subtractor is .....

(A નીચે B એટાંગ-હાલ્ફ એક પર ફૂલાંગ એ)

(e) A.B

(f) A.B

(g) A+B

(h) AB

(i) ફૂલાંગ

(ix)

(A and B are inputs to half- subtractor)

(d) A.B

(c) A.B

(b) A+B

(a) AB

(ix)

Borrow output of Half- subtractor is .....

(e) 110011

(f) 101010

(g) 010100

(h) 010101

(viii) એટાંગ એટાંગ 101011 પર 2's ફૂલાંગ

1640305 9 NT3052 NT3052 15

**OR(अथवा)**

Draw logic diagram of basic logic gates and write its truth table.

मौलिक लॉजिक गेट का लॉजिक डायग्राम खिचें और इसके सत्य-सारणी को लिखें।

3. Realize  $F = AB + CD$  using NAND gates only

4

केवल NAND गेट का प्रयोग कर  $F = AB + CD$  को ज्ञात करें।

**OR(अथवा)**

Draw logic diagram of EX-NOR gate and write its truth table.

EX-NOR गेट का लॉजिक डायग्राम खिचें और इसके सत्य सारणी को लिखें।

4. Draw logic diagram of S R filp-flop and write it truth table.


4

(x) फुल-सबट्रैक्टर का डिफरेंस आउटपुट होता है—

- (अ)  $A \oplus B \oplus C_{in}$
- (ब)  $(A+B) C_{in}$
- (स)  $A \cdot B \cdot C_{in}$
- (द)  $A + B + C_{in}$

(A, B और  $C_{in}$  फुल-सबट्रैक्टर का इनपुट हैं।)

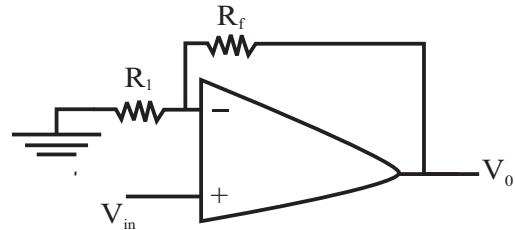- (xi) Which of the following relation is correct for the circuit shown in figure.



$$(a) V_0 = \left( \frac{R_f}{R_i} \right) V_{in}$$

$$(b) V_0 = \left( 1 + \frac{R_f}{R_i} \right) V_{in}$$

$$(c) V_0 = \left( - \frac{R_f}{R_i} \right) V_{in}$$

- (d) None of these

$$(A+C)(\bar{A}+B) = AB + \bar{A}C$$

અનુભાવ કરો -

$$(A+C)(\bar{A}+B) = AB + \bar{A}C$$

2. Prove that:

અનુભાવ કરો કે દ્વારા

Answer all Five Questions.

## GROUP B

(e) NAND - ટિપ્પણી

(f) NOT - ટિપ્પણી

(g) OR - ટિપ્પણી

(h) AND - ટિપ્પણી

(xx) અનુભાવ કરો કે દ્વારા અનુભાવ કરો -

- (c)  $R_i = \infty \Omega$ ,  $R_o = \infty \Omega$  and output resistance  
respectively

- (b)  $R_i = \infty \Omega$ ,  $R_o = 0 \Omega$  input resistance

- (a)  $R_i = 0 \Omega$ ,  $R_o = 0 \Omega$  ( $R_i$  and  $R_o$  are

operational amplifier


(xi) Which of the following is correct for

(a) અનુભાવ કરો -

$$(b) V_o = \left( \frac{R_f}{R_i} \right) V_i$$


$$(c) V_o = \left( 1 + \frac{R_f}{R_i} \right) V_i$$
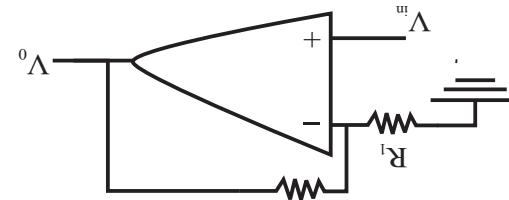
$$(d) V_o = \left( \frac{R_f}{R_i} \right) V_i$$




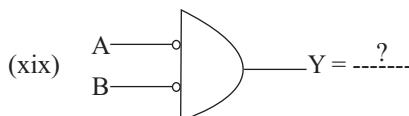(xi) અનુભાવ કરો કે દ્વારા અનુભાવ કરો -

- (xviii) निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, B C D संख्या 010101010111 के दशमलव समतुल्य संख्या है—  
 (अ) 668  
 (ब) 446  
 (स) 557  
 (द) 997



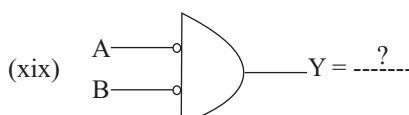- (a)  $\overline{A+B}$   
 (b)  $A \cdot B$   
 (c)  $A \cdot \overline{B}$   
 (d)  $\overline{A}+\overline{B}$



- (अ)  $\overline{A+B}$   
 (ब)  $A \cdot B$   
 (स)  $A \cdot \overline{B}$   
 (द)  $\overline{A}+\overline{B}$

- (xx) Which of the following is universal gate.  
 (a) AND - gate  
 (b) OR - gate  
 (c) NOT - gate  
 (d) NAND - gate

- (xii) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, ऑपरेशनल एंप्लिफायर के लिए सही है  
 (अ)  $R_i = 0 \Omega, R_o = 0 \Omega$  ( $R_i$  और  $R_o$  क्रमशः  
 (ब)  $R_i = \infty \Omega, R_o = 0 \Omega$  इनपुट प्रतिरोध और  
 (स)  $R_i = \infty \Omega, R_o = \infty \Omega$  आउटपुट प्रतिरोध हैं।  
 (द)  $R_i = 0 \Omega, R_o = \infty \Omega$

- (xiii) In comparator circuit, .....is used.  
 (a) Positive feedback  
 (b) Negative feedback  
 (c) No feedback  
 (d) None of these

- (xiv) कंपरेटर परिपथ में.....  
 (अ) पोजिटिभ फिल्डबैक का प्रयोग किया जाता है।  
 (ब) निगेटिभ फिल्डबैक का प्रयोग किया जाता है।  
 (स) फिल्डबैक का प्रयोग नहीं किया जाता है।  
 (द) इनमें से कोई नहीं

- (xv) Which of the following is used for wave shaping purpose.  
 (a) Flip - Flop  
 (b) Schmitt trigger  
 (c) Decoder  
 (d) All of the above

- (xvi)  $(FF)^{16} = (.....?.....)^{10}$
- (xvii)  $(1010110)^2 = (.....)^{10}$
- (xviii)  $(1010110)^2 = (.....)^{10}$
- (xix)  $\text{અનિયાત એ ફોન પોર્ટ હાઈ ડાય પોર્ટ}$
- (xx) કલિકેટ એ ફોન પોર્ટ હાઈ ડાય પોર્ટ
- (xxi) ટ્રાન્સિસ્ટર વર્ક્સ એસ એ સ્વિચ ઇન્ન્યુ-રેગિન.
- (xxii)  $(1010110)^2 = (.....)^{10}$
- (xxiii)  $(1010110)^2 = (.....)^{10}$
- (xxiv) કલિકેટ એ ફોન પોર્ટ હાઈ ડાય પોર્ટ
- (xxv) (a) Cut-off  
(b) Saturation  
(c) Active  
(d) Both (a) and (b)
- (xxvi) (a) 90  
(b) 180  
(c) 88  
(d) 96
- (xxvii) (a) 96  
(b) 180  
(c) 88  
(d) 90
- (xxviii) (a) 255  
(b) 272  
(c) 250  
(d) 284
- (xxix) (a) 255  
(b) 272  
(c) 250  
(d) 284
- (xxx) (a) ક્રીડીન્ફેન્ટ  
(b) એન્ઝીન્ફેન્ટ  
(c) એન્ઝીડીન્ફેન્ટ  
(d) એન્ઝીસીન્ફેન્ટ
- (xxxi) (a) એન્ઝીડીન્ફેન્ટ  
(b) એન્ઝીસીન્ફેન્ટ  
(c) એન્ઝીએન્ફેન્ટ  
(d) એન્ઝીએન્ફેન્ટ
- (xxxii) (a) એન્ઝીડીન્ફેન્ટ  
(b) એન્ઝીએન્ફેન્ટ  
(c) એન્ઝીસીન્ફેન્ટ  
(d) એન્ઝીએન્ફેન્ટ
- (xxxiii) (a) એન્ઝીડીન્ફેન્ટ  
(b) એન્ઝીએન્ફેન્ટ  
(c) એન્ઝીસીન્ફેન્ટ  
(d) એન્ઝીએન્ફેન્ટ
- (xxxiv) (a) એન્ઝીડીન્ફેન્ટ  
(b) એન્ઝીએન્ફેન્ટ  
(c) એન્ઝીસીન્ફેન્ટ  
(d) એન્ઝીએન્ફેન્ટ
- (xxxv) (a) એન્ઝીડીન્ફેન્ટ  
(b) એન્ઝીએન્ફેન્ટ  
(c) એન્ઝીસીન્ફેન્ટ  
(d) એન્ઝીએન્ફેન્ટ