

11. Explain the following terms -

- (i) Co- axial cable
- (ii) Open - wire transmission line

8

निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें :—

- (i) सह-अक्षीय केबल
- (ii) ओपन-वायर ट्रांसमिशन लाइन

OR(अथवा)

For m - derived high pass filter , show that

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_{\infty}}{f_c}\right)^2}$$

m - डिराइभड् हाइ पास फिल्टर के लिए, दिखाएँ कि होता है।

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_{\infty}}{f_c}\right)^2}$$

Time : 3Hrs.

Sem. IV - E.E./EC & C.E./I.C.E.
Network & Lines.

Full Marks : 80

Pass Marks : 26

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all Five questions from Group B, each question carries 04 marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 04 अंक है।

Answer all Five questions from Group C, each question carries 08 marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 08 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks.
दाएँ पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

Z - ହିଲ୍ପିକ୍ ଓ ଫଳିତ ଯୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇଁ

Discuss different types of Z- parameters?

OR(ଅନ୍ତର୍ଗତ)

9. Determine the characteristic impedance of symmetrical π - network.

ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ

ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାତ୍କାଳିକ ମାତ୍ରାବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ

GROUP A

1. Choose the most suitable answer from the following options :
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧ୍ୟାତ୍ମକ ପାଇଁ ଜୀବିତା ପାଇଁ :

1x20=20

I. Choose the most suitable answer from the following

- (i) ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାତ୍କାଳିକ ମାତ୍ରାବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ
- (a) Resistor
(b) Diode
(c) Transistor
(d) None of these
- (ii) Which one of the following is passive element.
(a) Diode
(b) Resistor
(c) Transistor
(d) Capacitor

(iii) Which one of the following is non- linear element.

- (a) Transistor
(b) Resistor
(c) Inductor
(d) Capacitor

OR(ଅନ୍ତର୍ଗତ)

10. Explain star to delta transformation of a network.

ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇଁ

ପାଇଁ ତାତ୍କାଳିକ ମାତ୍ରାବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ

OR(ଅନ୍ତର୍ଗତ)

OR(अथवा)

Derive expression for iterative impedance of any asymmetrical network .

किसी असमित नेटर्वर्क के इटेरेटिभ इंपिडेंस के लिए अभिव्यक्ति ज्ञात करें

8. Explain open-circuit impedance and short-circuit impedance of an Asymmetrical π - network .

8

एक असमित π – नेटर्वर्क के ओपन – सर्किट इंपिडेंस और सॉर्ट–सर्किट इंपिडेंस की व्याख्या करें।

OR(अथवा)

Draw circuit of a symmetrical T - type attenuator with load resistance of 200Ω and gives 20 dB attenuation .

सममित T – टाइप एटेन्यूएटर , जिसका लोड प्रतिरोध 200Ω है और जो 20 dB का एटेन्यूएशन उत्पन्न करता है, परिपथ खिचें।

(ii) निम्नलिखित में से कौन अरेखिय अवयव हैं

- (अ) ट्रांजिस्टर
- (ब) प्रतिरोध
- (स) प्रेरित्र
- (द) संधारित्र

(iii) Which one of the following is unilateral element .

- (a) Resistor
- (b) Diode
- (c) Inductor
- (d) Capacitor

(iii) निम्नलिखित में से कौन एक पारिष्वक अवयव हैं।

- (अ) प्रतिरोध
- (ब) डायोड
- (स) प्रेरित्र
- (द) संधारित्र

(iv)  is symbol of

- (a) Independent Current Source
- (b) Independent Voltage Source
- (c) Dependent Current Source
- (d) Dependent Voltage Source

Y - હાર્નિંગ એટ દેવિની હાર્નિંગ એટ લેપ

8. What is Y - parameter ? Draw equivalent circuit of two - port network in terms of Y - parameters.

$8 \times 5 = 40$
Answer Any Five Questions.

GROUP C

અનુભાવકારી વિસ્તાર કી શક્ય એવી એજન્ડા કી ?

What do you mean by V.S.W.R?

OR(અનુભાવ)

અનુભાવકારી વિસ્તાર કી જીએ શક્ય એવી એજન્ડા કી ?

4. What is attenuation ? Describe attenuation in terms of Neper and decibel.

04031

17

21404

Q4031

4

21404

(iv) 

નાનું નાનું એ છે ।

- (a) નાનું નાનું એ
- (b) નાનું નાનું એ
- (c) નાનું નાનું એ
- (d) નાનું નાનું એ

- (v) Which of the following symbol represents propagation constant .
- (a) 
 - (b) 
 - (c) 
 - (d) None of these

- (vi) ફોન્ એટ ફોન્ એટ લેપ
નિયમિત ફોન્ એટ નિયમિત ફોન્ એટ લેપ
- (a) 
 - (b) 
 - (c) 
 - (d) 

4. Explain symmetrical and asymmetrical π - Section.

4

सममित और असममित π - खण्ड की व्याख्या करें।

OR(अथवा)

What is transmission line ? Discuss its types .

ट्रांसमिशन लाइन क्या हैं ? इसके प्रकारों की विवेचना करें।

5. A symmetrical T-section consists of two series arms of 500Ω each and a shunt arm of 200Ω . Determine characteristic impedance Z_0 network.

4


एक सममित T- खण्ड में दो 500Ω के प्रतिरोध श्रेणी में और एक 200Ω का प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा है। इस नेटवर्क के लाक्षणिक इंपिडेंस Z_0 को ज्ञात करें।

OR(अथवा)

What do you mean by constant- K band pass filter ?


कॉस्टेंट - K बैंड पास फिल्टर से आप क्या समझते हैं ?

- (vi) This T- section is

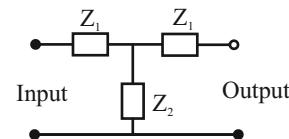

- (a) Symmetrical Only
- (b) Asymmetrical Only
- (c) Symmetrical and Unbalance
- (d) Unbalance Only

- (vi) यह T - खण्ड है।

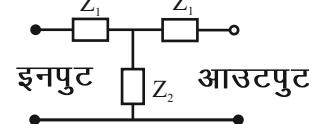

- (अ) केवल सममित
- (ब) केवल असममित
- (स) सममित और असंतुलित
- (द) केवल असंतुलित

- (vii) A tree port network has terminals .

- (a) Three
- (b) Six
- (c) Eight
- (d) Ten

- OR(3x10)**
- What do you mean by m - derived filter ? write its advantages .
- What do you mean by m - derivative filter ? write its advantages .
- Explain the concept of node and mesh with the help of an example .
- What is four - terminal network ?
- OR(3x10)**
- Answer all Five Questions.
- 4x5 = 20
- GROUP B**

- (i) Which one of the following parameters is usually used in transistor .
- (a) ABCD - Parameter
(b) h-Parameter
(c) Z - Parameter
(d) Y - Parameter
- (ii) Which of the following parameters is usually used in transistor .
- (e) $\frac{Z_{in}}{Z_{out}}$ and $\frac{Y_{in}}{Y_{out}}$
(f) $\frac{A_{v}}{A_{v}^2}$ and $\frac{R_{in}}{R_{out}}$
(g) $\frac{R_{in}}{R_{out}}$ and $\frac{A_{v}}{A_{v}^2}$
(h) $\frac{A_{v}}{A_{v}^2}$ and $\frac{Y_{in}}{Y_{out}}$
- (iii) Asymmetrical property is property of
- (a) Interactive Impedance
(b) Image Impedance
(c) Both (a) and (b)
(d) None of these
- (iv) If $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}$ and $Z_{out} = j\omega L$ then $\frac{Z_{in}}{Z_{out}}$ is
- (v) If $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}$ and $Z_{out} = j\omega L$ then $\frac{A_{v}}{A_{v}^2}$ is
- (vi) If $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}$ and $Z_{out} = j\omega L$ then $\frac{Y_{in}}{Y_{out}}$ is
- (vii) If $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}$ and $Z_{out} = j\omega L$ then $\frac{R_{in}}{R_{out}}$ is
- (viii) If $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}$ and $Z_{out} = j\omega L$ then $\frac{A_{v}}{A_{v}^2}$ is
- Q4031 Q4031 6 21404

(xx) Which one of the following relation is correct for transmission line .

(a) $Z_{\max} = Z_0 \times S$

(b) $Z_{\max} = \frac{Z_0}{S}$

(c) $Z_{\max} = Z_0^2 \times S$

(d) None of these

(xx) निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ट्रांसमिशन लाइन के सही हैं।

(अ) $Z_{\max} = Z_0 \times S$

(ब) $Z_{\max} = \frac{Z_0}{S}$

(स) $Z_{\max} = Z_0^2 \times S$

(द) इनमें से कोई नहीं

(ix) निम्नलिखित में से किस पारामीटर को सामान्यतः ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है।

(अ) ABCD -पारामीटर

(ब) h - पारामीटर

(स) Z -पारामीटर

(द) Y -पारामीटर

(x) Z - parameter is also called parameter.

(a) Open - Circuit Impedance

(b) Short - Circuit Impedance

(c) Transmission

(d) None of these

(x) Z- पारामीटर को पारामीटर भी कहा जाता है।

(अ) ओपन – सर्किट इंपिडेंस

(ब) सॉर्ट – सर्किट इंपिडेंस

(स) ट्रांसमिशन

(द) इनमें से कोई नहीं

- (xviii) **କ୍ରମିକ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ**
- (xix) **କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ**
- (xx) **କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ**

following represents reflected wave.



(xi) If $V = V_1 \cdot e^{-y_z} + V_2 \cdot e^{y_z}$, then which of the

- (a) V_1
 (b) $V_1 \cdot e^{-y_z}$
 (c) $V_2 \cdot e^{y_z}$
 (d) V_2

(xi) **କିନ୍ତୁ**

- (a) $V = V_1 \cdot e^{-y_z} + V_2 \cdot e^{y_z}$ **କିନ୍ତୁ**
- (b) $V = V_1 \cdot e^{-y_z} - V_2 \cdot e^{y_z}$ **କିନ୍ତୁ**
- (c) $V = V_1 \cdot e^{-y_z} \cdot e^{y_z}$ **କିନ୍ତୁ**
- (d) $V = V_1 \cdot e^{-y_z} + V_2 \cdot e^{-y_z}$ **କିନ୍ତୁ**
- (e) $V = V_1 \cdot e^{y_z} - V_2 \cdot e^{-y_z}$ **କିନ୍ତୁ**
- (f) $V = V_1 \cdot e^{y_z} + V_2 \cdot e^{-y_z}$ **କିନ୍ତୁ**

(xi) This Network represents attenuator.

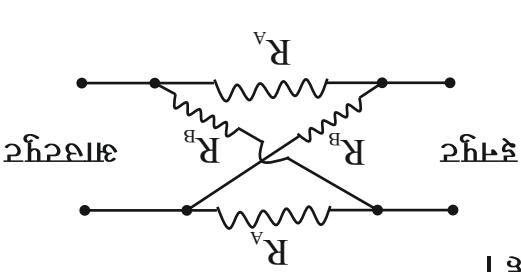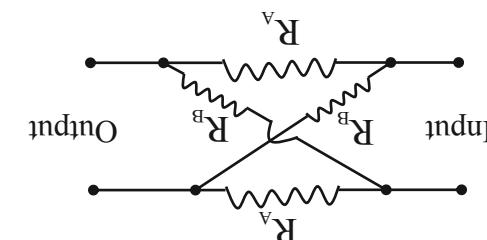

- (a) π -type
 (b) T-type
 (c) Symmetrical Lattice
 (d) Asymmetrical Lattice
- (xi) **କିନ୍ତୁ**

- (a) π - **କିନ୍ତୁ**
 (b) T - **କିନ୍ତୁ**
 (c) π - **କିନ୍ତୁ**
 (d) π - **କିନ୍ତୁ**

(xvii) Which of the following is correct for phase velocity .

- (a) $w\beta$
- (b) $\frac{w}{\beta}$
- (c) $\frac{\beta}{w}$
- (d) None of these

(xvii) निम्नलिखित में से कौन फेज गति के लिए सही हैं।

- (अ) $w\beta$
- (ब) $\frac{w}{\beta}$
- (स) $\frac{\beta}{w}$
- (द) इनमें से कोई नहीं

(xviii) For loss less transmission line , which of the following condition is correct .

- (a) $WL >> R$
- (b) $WC >> G$
- (c) $WL << R$
- (d) Both (a) and (b)

(xii) Which of the following relation is correct for attenuator (N)

- (a) $N = \frac{I_s}{I_L}$
- (b) $N = \frac{V_s}{V_L}$
- (c) Both (a) and (b)
- (d) $N = \frac{I_L}{I_s}$

(xii) निम्नलिखित में से कौन-सा संबंध क्षीणकारी के लिए सही हैं।

- (अ) $N = \frac{I_s}{I_L}$
- (ब) $N = \frac{V_s}{V_L}$
- (स) (अ) और (ब) दोनों
- (द) $N = \frac{I_L}{I_s}$

(xiii) allows all frequencies below cut- off frequency f_c to pass

- (a) H.P.F
- (b) L.P.F
- (c) B.P.F
- (d) B.S.P

- (xv) Which one of the following is true for transmission line .
 (a) $Z = R + L$
 (b) $Z = R + WL$
 (c) $Z = R + jWL$
 (d) $Z = R + jWC$
- (xvi) Which one of the following is true for signal transmission .
 (a) $R_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 (b) $R_o = \sqrt{LC}$
 (c) $R_o = \sqrt{\frac{C}{L}}$
 (d) None of these
- (xvii) Which of the following relations is correct for constant - K.H.P.F .
 (a) $R_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 (b) $R_o = \sqrt{LC}$
 (c) $R_o = \sqrt{\frac{C}{L}}$
 (d) None of these
- (xviii) Which of the following relation is correct for signal transmission .
 (a) $Z = R + jWL$
 (b) $Z = R + jWL$
 (c) $Z = R + jWL$
 (d) $Z = R + jWL$

- (xix) $\text{H.P.F} = \text{B.P.F} \cdot \text{L.P.F}$
 (a) H.P.F
 (b) L.P.F
 (c) B.P.F
 (d) B.S.P
- (xx) $R_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 (a) $R_o = \sqrt{\frac{C}{L}}$
 (b) $R_o = \sqrt{LC}$
 (c) $R_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 (d) $R_o = \sqrt{LC}$
- (xxi) $R_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 (a) $R_o = \sqrt{\frac{C}{L}}$
 (b) $R_o = \sqrt{LC}$
 (c) $R_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 (d) $R_o = \sqrt{LC}$
- (xxii) $\text{B.P.F} = \text{H.P.F} \cdot \text{L.P.F}$
 (a) H.P.F
 (b) L.P.F
 (c) B.P.F
 (d) B.S.P