

निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें—

- (i) डाइरेक्ट कपलिंग
- (ii) विहृत सिग्नल प्रवर्धक

2019(Odd)

Time : 3Hrs.

Sem. III - EC
Analog Electronics

Full Marks : 70

Pass Marks : 28

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all Five questions from Group B, each question carries 4 marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all Five questions from Group C, each question carries 6 marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks.
दाँड़ पाश्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

9

10. Explain the working principle of colpitts oscillator

وھی

پلٹنیک سینٹر فیڈ اسکالیٹر

OR(انداز)

1. Choose the most suitable answer from the following options :
 1x20=20

GROUP A

- (i) The function of RC coupling network is.....
- (a) To block dc signal
 - (b) To pass dc signal
 - (c) To amplify the dc signal
 - (d) None of these

(i) RC فہلیتی لے کا دی لے لے

- (a) لے لے لے لے لے
- (b) لے لے لے لے لے
- (c) لے لے لے لے لے
- (d) لے لے لے لے لے

9

11. Draw block-diagram of current-series feedback amplifier and explain.

لے لے لے

RC لے لے لے لے لے لے

oscillator

Explain the working principle of RC phase shift

OR(انداز)

لے لے لے لے لے لے لے

لے لے لے لے لے لے لے

9

11. Draw block-diagram of current-series feedback amplifier and explain.

amplifier and explain.

Explain the following terms:
 (i) Direct coupling
 (ii) Large signal amplifier

- (iii) Transformer coupling
 (iv) RC coupling
 (v) Impedance matching.
 Which of the following coupling provides

(d) None of these

(c) Direct coupling

(b) Transformer coupling

(a) RC coupling

impedance matching.

- Which of the following coupling provides

9. Derive the following relationship for a single-loop feedback system . $A_f = \frac{A}{1-\beta A}$ where symbols have their usual meanings. **6**


सिंगल -लूप फिडबैक सिस्टम के लिए निम्नलिखित संबंध को ज्ञात करें। $A_f = \frac{A}{1-\beta A}$ जहाँ चिन्हों का सामान्य अर्थ है।

OR(अथवा)

For the circuit shown in figure, if $I_1=1\text{mA}$, $V_1=3\text{V}$, $I_2=5\text{mA}$, $V_2=6\text{V}$ then find h-parameters?




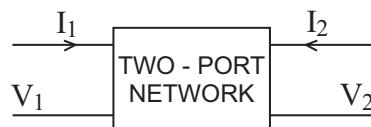चित्र में दिखाए गए परिपथ के लिए, अगर $I_1=1\text{mA}$, $V_1=3\text{V}$, $I_2=5\text{mA}$, $V_2=6\text{V}$ है, तब h- पारामीटर को ज्ञात करें।



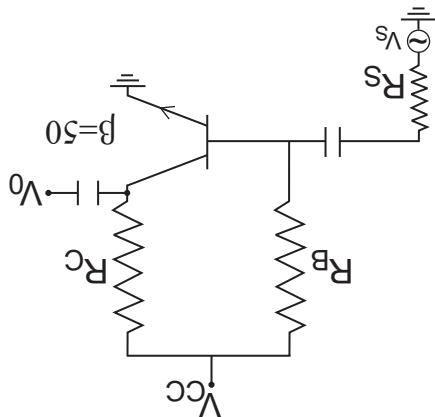- (ii) निम्नलिखित में से कौन का कपलिंग इंपिडेस मैचिंग प्रदान करता है।
 (अ) RC कपलिंग
 (ब) ट्रांसफर्मर कपलिंग
 (स) डाइरेक्ट कपलिंग
 (द) इनमें से कोई नहीं
- (iii)is used to amplify low-frequency signal.
 (a) RC coupling
 (b) Transformer coupling
 (c) Direct coupling
 (d) None of these
- (iii)का प्रयोग निम्न-आवृत्ति सिग्नल के प्रवर्धन में होता है?
 (अ) RC कपलिंग
 (ब) ट्रांसफर्मर कपलिंग
 (स) डाइरेक्ट कपलिंग
 (द) इनमें से कोई नहीं
- (iv) The decibel gain of a cascaded amplifier is equal to:
 (a) Product of individual gains
 (b) Sum of individual gains
 (c) Difference of individual gains
 (d) None of these

જીવા અ કરેની જીવિત જીવિત જીવિત જીવિત જીવિત
 $R_b = 1k\Omega$, $R_c = 4k\Omega$, $R_s = 6k\Omega$, $V_{cc} = 200V$, $\beta = 50$, $h_{fe} = 5 \times 10^{-4}$, $h_{oe} = 2 \times 10^{-5}$



ફોન્ટાઉન એલેક્ટ્રિકાલ પ્રોફેસાઇલ રીત

In negative feedback, feedback signal and input signal are.....

- (a) 180° out of phase
- (b) 360° out of phase
- (c) 90° out of phase
- (d) 60° out of phase

ફોન્ટાઉન એલેક્ટ્રિકાલ પ્રોફેસાઇલ રીત

- (e) 360° ફાન્ડ ફેલે
- (f) 180° ફાન્ડ ફેલે
- (g) 90° ફાન્ડ ફેલે
- (h) 60° ફાન્ડ ફેલે

(vi) Output and input resistance of system increase by using.....

- (a) Current series feedback
- (b) Voltage-series feedback
- (c) Voltage-shunt feedback
- (d) Current-shunt feedback

OR(अथवा)

Draw ac equipment circuit diagram for 1st stage and 2nd stage of RC coupled two-stage amplifier and find expression for its overall voltage gain.

RC कपलड़ दो-स्तर प्रवर्धक के प्रथम और द्वितीय स्तर के लिए ए०सी० समतुल्य परिपथ आरेख खिचें और इसके संपूर्ण वोल्टेज गेन के लिए अभिव्यक्ति ज्ञात करें।

8. Find the efficiency of transformer -coupled class-A power amplifier. **6**

ट्रांसफर्मर कपलड़ क्लास-**A** पावर एंप्लिफायर की दक्षता को ज्ञात करें।

OR(अथवा)

A CE transistor shown in figure has following

h -parameters :- $h_{ie}=1k\Omega$, $h_{fe}=50$, $h_{re}=5\times 10^{-4}$, $h_{oe}=2\times 10^{-5}S$ values of R_s , R_B and R_C are $4k\Omega$, 200Ω and $6k\Omega$ respectively . Determine-

- (i) r_o
- (ii) A_I

- (vi) तंत्र का इनपुट और आउटपुट.....प्रतिरोध का प्रयोग करने पर बढ़ता है।
 (अ) करंट –सीरीज फिल्डबैक
 (ब) वोल्टेज–सीरीज फिल्डबैक
 (स) वोल्टेज–शॉट फिल्डबैक
 (द) करंट–शॉट फिल्डबैक
- (vii) Tank circuit of colpitts oscillator consists of
 (a) Two ganged capacitors and two fixed coils
 (b) Two ganged capacitors and one fixed coils
 (c) Only one fixed coil
 (d) Only two ganged capacitors.
- (viii) कोलपीट्ट ऑसिलेटर के टैंक सर्किट में होता है
 (अ) दो गैंग कैपेसिटर और दो फिक्स क्वाइल
 (ब) दो गैंग कैपेसिटर और एक फिक्स क्वाइल
 (स) केवल एक फिक्स क्वाइल
 (द) केवल दो गैंग कैपेसिटर
- (ix) Which of the following oscillator does not require inductor in its circuit.
 (a) Hartley's oscillator
 (b) Colpitt's oscillator
 (c) Crystal oscillator
 (d) None of these

9


- oscillator and explain its working principle.
7. Draw equivalent electrical circuit diagram of crystal oscillator and explain its working principle.

$$6 \times 5 = 30$$


GROUP C

Answer all Five Questions.

જીવિકા ક્રમાંક નું વિદેશી ક્રમાંક
જીવિકા ક્રમાંક નું વિદેશી ક્રમાંક

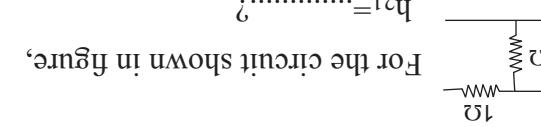- (x) For the circuit shown in figure,

 $V_{out} = ?$
- (xi) Which of the following h -parameter can be found by short circuiting the output terminals of two-port network.
- (a) h_{11}
(b) h_{12}
(c) h_{22}
(d) All of the above

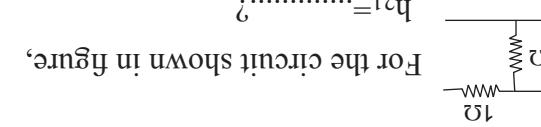- (xii) Which of the following h -parameter can be found by short circuiting the output terminals of two-port network.
- (a) $\frac{V_{out}}{I_{in}}$
(b) $\frac{V_{out}}{I_{in}^2}$
(c) $\frac{V_{out}}{I_{in}^3}$
(d) $\frac{V_{out}}{I_{in}^4}$

- (xiii) $\frac{V_{out}}{I_{in}} = ?$
- (a) h_{11}
(b) h_{12}
(c) h_{22}
(d) $h_{11} + h_{12}$
- (xiv) For the circuit shown in figure,

 $V_{out} = ?$
- (xv) $h_{21} = ?$

OR(अथवा)

Explain positive and negative feedback.

पोजिटिभ और निगेटिभ फिडबैक की व्याख्या करें।

5. What do mean by push-pull amplifier?

4

पुश-पुल प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं?

OR(अथवा)

Draw circuit-diagram of Hartley oscillator.

हार्टले दोलित्र का खंड आरेख खिचें।


6. Draw equivalent circuit diagram of CE transistor using h-parameters.

4

h-पारामीटर का प्रयोग कर CE ट्रांजिस्टर का समतुल्य परिपथ—आरेख खिचें।

OR(अथवा)

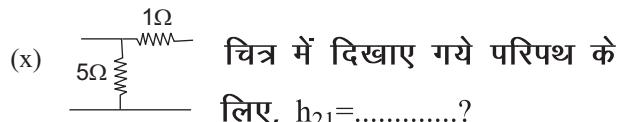Explain frequency response of transformer coupled two stage amplifier.



- (अ) 1
- (ब) -1
- (स) $-1/2$
- (द) $1/2$

- (xi) On which of the following factor h-parameters depend:

- (a) Operating point
- (b) Temperature
- (c) Frequency
- (d) All of the above

- (xi) निम्नलिखित में से किन घटकों पर h-पारामीटर निर्भर करता है।

- (अ) संचालन बिंदु
- (ब) तापमान
- (स) आवृत्ति
- (द) उपरोक्त सभी

- (xii) Which of the following h-parameter represents input resistance.

- (a) h_{11}
- (b) h_{12}
- (c) h_{21}
- (d) h_{22}

தெரிது-B என்ற பாலேட் டி ஸ்லைப் கூட திட்டங்கள் என்ன?

4

4. What do you mean by class-B power amplifier?

தெரிது - ரீலாக்ட் பூக்காப் பால் என்ன?

What is voltage-series feed back?

OR(ஒப்பு)

(a) ஸ்லைப் பாலேட்

(b) ரீலாக்ட் பாலேட்

பாலேட் என்ற பாலேட் பால் -

4

(ii) Amplitude distortion

(i) Harmonic distortion

3. Explain the following terms-

RC பாலேட் பால் பாலேட் |

Write the advantage of RC coupling.

OR(ஒப்பு)

(d) None of these

(c) 100%

(b) 50%

(a) 25%

.....

(xiv) Efficiency of RC couple class-A amplifier is

(e) (iii) 30% (a) 50%

(f) 180° எப்படி

(g) 360° எப்படி

(h) 180° எப்படிடி

எி

(xiii) தெரிது-AB பாலேட் பால் தொலைப் பால் - தொலைப் பால் |

(d) Both (a) and (b)

(c) Less than 180°

(b) Less than 360°

(a) More than 180°

(xii) Conduction angle of class -AB amplifier is

(e) h₂₂

(f) h₂₁

(g) h₁₂

(h) h₁₁

தொலைப் பால் தொலைப் பால் என்ன?

(xi) தொலைப் பால் எப்படி எப்படி செய்ய வேண்டும்?

- (xx) करंट-सीरीज फिल्डबैक का प्रयोग करने पर निम्नलिखित में से कौन घट जाता है—
 (अ) हार्मोनिक विरूपण
 (ब) न्वाइज
 (स) बैंडविथ
 (द) (अ) और (ब) दोनों

- (xiv) RC कपलिंग क्लास —A प्रवर्धक की दक्षता..... होती है।
 (अ) 25%
 (ब) 50%
 (स) 100%
 (द) इनमें से कोई नहीं

- (xv)is due to unequal amplification of different frequencies present at the input signal.
 (a) Phase distortion
 (b) Frequency distortion
 (c) Harmonic distortion
 (d) None of these

- (xvi)इनपुट सिग्नल में मौजूद विभिन्न आवृत्तियों के असमान प्रवर्धन के कारण होता है।
 (अ) कला विरूपण
 (ब) आवृत्ति विरूपण
 (स) हार्मोनिक विरूपण
 (द) इनमें से कोई नहीं

GROUP B

Answer all **Five** Questions.

$$4 \times 5 = 20$$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दे-

2. What do you mean by ideal amplifier? Write its different types.

4

आदर्श प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों को लिखें

- (xvi) Which of the following coupling has minimum non-linear distortion at high frequency.
 (a) RC coupling
 (b) Transformer coupling
 (c) Direct coupling
 (d) None of these

- (xviii) In which of the following amplifier input and output resistance both are very high.
 (a) Ideal transconductance amplifier
 (b) Ideal current amplifier
 (c) Ideal voltage amplifier
 (d) None of these
 (xix) In which of the following amplifier input and output resistances are both very low.
 (a) h_{12}
 (b) h_{21}
 (c) h_{22}
 (d) h_{11}
- (xx) Which of the following h-parameter is dimension less.
 (a) h_{12}
 (b) h_{21}
 (c) h_{22}
 (d) Both (a) and (b)
- (xvii) Which of the following h-parameter is dimension less.
 (a) h_{11}
 (b) h_{21}
 (c) h_{22}
 (d) Both (a) and (b)
- (xviii) Wien bridge oscillator is used for generation of high purity sine waves.
 (a) Hartley's oscillator
 (b) Wien bridge oscillator
 (c) RC phase shift oscillator
 (d) Colpitts oscillator
- (xix) ~~.....~~ is most often used for generation of high purity sine waves.
 (a) h_{11}
 (b) h_{21}
 (c) h_{22}
 (d) h_{12}