

3—इनपुट ECL NAND गेट का परिपथ आरेख खिचें और इसके कार्य—सिद्धांत की व्याख्या करें।

9. Realise logic function $F(A,B,C,D) = \sum m(2,3,8,9,10,12,13,14)$ using basic logic gates only.

8

लॉजिक फंक्शन $F(A,B,C,D) = \sum m(2,3,8,9,10,12,13,14)$ को केवल मौलिक लॉजिक गेट का प्रयोग कर ज्ञात करें।

OR(अथवा)

Explain the following terms-

- (i) DTL
- (ii) PMOS

निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें।

- (i) DTL
- (ii) PMOS

10. Draw logic diagram of full adder and write its truth table.

8

फुल—ऐडर का लॉजिक डायग्राम खिचें और इसके सत्य—सारणी को लिखें।

OR(अथवा)

2019(Even)

Time : 3Hrs.

**Sem. IV - EC ENGG./EC & CE
D.E - I**

Full Marks : 80

Pass Marks : 26

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप—A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all Five questions from Group B, each question carries 4 marks.

ग्रुप—B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all Five questions from Group C, each question carries 8 marks.

ग्रुप—C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 8 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

*The figure in right hand margin indicate marks.
दाँईं पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।*

8

- Answer all Five Questions.
- GROUP - C**
- 8x5 = 40**
7. Draw circuit diagram of monostable multivibrator and explain its working principle.
8. Draw logic diagram of 4:1 line multiplexer and write its truth table.
- 4.1. **નેગેટિવ હેચ્યુલાર કોડ નિર્ધારણ પરિક્રમા**
નુફરેલાન્ડ એફ્ટિભ પર અધ્યાત્મ સિલ્લેજ ફેન્ડ
- અન્ને એટા એટા એટા એટા એટા એટા એટા
- OR (અધ્યાત્મ)**

Draw circuit-diagram of 3-input ECL NOR gate and explain its working principle.

OR (અધ્યાત્મ)

S-R ફેન્ડ-એટ્ટા પર એલ્લાન્ડ સિલ્લેજ ફેન્ડ

અન્ને એટા એટા એટા -એટાઉન્ટ ફેન્ડ ફેન્ડ

- (i) Which of the following is a NAND-operation
 (a) A.B
 (b) A.B
 (c) A+B
 (d) A+B
- (ii) Which of the following is a
 (a) A.B
 (b) A.B
 (c) A+B
 (d) A+B

- (i) ફેન્ડાન્ડ એટા એટા એટા એટા એટા એટા
 એટાન્ડેટ્ટ એટા એટા એટા એટા એટા
- (ii) એટા એટા એટા એટા એટા એટા એટા
- (a) $V_{CE} = V_{CC/2}$
 (b) $V_{CE} = V_{CC}$
 (c) $V_{CE} = 0$
 (d) $V_{CE} = V_{CC}$

- (i) In which of the following conditions, transistor is in saturation region.
 (a) $V_{CE} = V_{CC/2}$
 (b) $V_{CE} = V_{CC}$
 (c) $V_{CE} = 0$
 (d) None of these

1. Choose the most suitable answer from the following options : **1x20=20**
- આફ્ટે ન્યૂયાર્ડ ફાફેન્ડ એટા એટાન્ડેટ્ટ :**
1. Choose the most suitable answer from the following

1. Choose the most suitable answer from the following
- options : **1x20=20**
1. In which of the following conditions, transistor is in saturation region.
- (a) $V_{CE} = V_{CC/2}$
 (b) $V_{CE} = V_{CC}$
 (c) $V_{CE} = 0$
 (d) None of these

1. Choose the most suitable answer from the following
- options : **1x20=20**
1. In which of the following conditions, transistor is in saturation region.
- (a) $V_{CE} = V_{CC/2}$
 (b) $V_{CE} = V_{CC}$
 (c) $V_{CE} = 0$
 (d) None of these

OR(अथवा)

Explain the following terms-

- (i) Fan-out
- (ii) Figure of merit

निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें।

- (i) फैन-आउट
- (ii) फिगर ऑफ मेरिट

6. What is race-around condition and how is it removed?

4

रेस-अराउण्ड परिस्थिति क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है?

OR(अथवा)

Explain serial-in, serial out shift register.

सीरियल-इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का वर्णन करें।

- (ii) निम्नलिखित में से कौन NAND आपरेशन है
 - (अ) $A \cdot B$
 - (ब) $\overline{A} \cdot B$
 - (स) $A + B$
 - (द) $\overline{A + B}$

- (iii) Base of Hexadecimal number system is
 - (a) 8
 - (b) 16
 - (c) 2
 - (d) 10

- (iii) हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार..... होता है
 - (अ) 8
 - (ब) 16
 - (स) 2
 - (द) 10

- (iv) Which of the following relation is correct
 - (a) $A+0=A$
 - (b) $A+1=1$
 - (c) $A+A=A$
 - (d) All of the above

- (iv) **କେବଳାଙ୍କା ହି କି କ୍ଷିତି-କି କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା**
- (v) **A.B=?**
- (vi) **If A=1, B=1, C=0 then Maxterm is**
- (a) A+B+C
- (b) A+B+C
- (c) A+B+C
- (d) A+B+C
4. **What is unipolar logic family? Write its different types.**
5. **Convert $Y = (\underline{A}+\underline{B})(\underline{A}+\underline{C})(\underline{B}+\underline{C})$ into standard POS form.**
- Y = (\underline{A}+\underline{B})(\underline{A}+\underline{C})(\underline{B}+\underline{C})**
- Y = (\underline{A}+\underline{B})(\underline{A}+\underline{C})(\underline{B}+\underline{C}) \text{ to POS form}**
6. **Prove that $(\underline{A}+\underline{C})(\underline{A}+\underline{B}) = AB+A\underline{C}$**
- ଆଜାଦ ପାଇଁ (A+C)(A+B) = AB+A\underline{C}**
7. **Show that NAND gate is universal gate.**
- ଆଜାଦ ପାଇଁ NAND ହିଁ ଯାହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା**
- OR(ଯେଉଁ)**
- OR(ଯେଉଁ)**
8. **Explain EX-NOR gate and write its application.**
- କେବଳାଙ୍କା ହି କି କ୍ଷିତି-କି କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା**
- (a) A+0=A
- (b) A+A=A
- (c) A+I=I
- (d) A\underline{A}=0
- (e) କେବଳାଙ୍କା ହି କି କ୍ଷିତି-କି କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା
- (v) **A.B=?**
- (vi) **A.B=?**
9. **Convert $Y = (\underline{A}+\underline{B})(\underline{A}+\underline{C})(\underline{B}+\underline{C})$ into standard POS form.**
- Y = (\underline{A}+\underline{B})(\underline{A}+\underline{C})(\underline{B}+\underline{C})**
- Y = (\underline{A}+\underline{B})(\underline{A}+\underline{C})(\underline{B}+\underline{C}) \text{ to POS form}**
10. **Prove that $(\underline{A}+\underline{C})(\underline{A}+\underline{B}) = AB+A\underline{C}$**
- ଆଜାଦ ପାଇଁ (A+C)(A+B) = AB+A\underline{C}**
11. **Show that NAND gate is universal gate.**
- ଆଜାଦ ପାଇଁ NAND ହିଁ ଯାହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା**
- OR(ଯେଉଁ)**
12. **Explain EX-NOR gate and write its application.**
- କେବଳାଙ୍କା ହି କି କ୍ଷିତି-କି କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା**

- (xx) मोड-12 काउंटर को-----फ्लीप-फ्लॉप की जरूरत होती है।
 (अ) चार
 (ब) तीन
 (स) दो
 (द) पाँच

GROUP B

Answer all **Five** Questions.

$$5 \times 4 = 20$$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

2. Explain 1's complement with the help of an example. 4

1's कंप्लिमेंट की व्याख्या एक उदाहरण की सहायता से करें।

OR(अथवा)

Solve the following terms:-

- (i) $(11011.10)_2 = (?)_8$
 (ii) $(1110101)_2 = (?)_{16}$

निम्नलिखित पदों को हल करें।

- (i) $(11011.10)_2 = (?)_8$
 (ii) $(1110101)_2 = (?)_{16}$

- (vi) अगर $A=1, B=1, C=0$ है, तब मैक्सटर्म
 (अ) $\bar{A}+\bar{B}+C$
 (ब) $A+B+C$
 (स) $A+\bar{B}+\bar{C}$
 (द) $A+B+\bar{C}$

(vii)  This is a symbol of ----- gate

- (a) EX-OR
 (b) EX-NOR
 (c) OR
 (d) AND


(viii)  यह -----गेट का चिन्ह है।

- (अ) EX-OR
 (ब) EX-NOR
 (स) OR
 (द) AND

(ix) 3-Variable K-Map has-----cells.

- (a) 3
 (b) 6
 (c) 8
 (d) 10

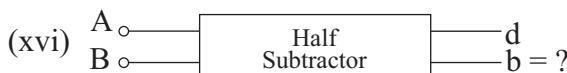- (viii) 3-ट्रॉक-ट्रॉक ——चक्र विद्युत एन्टी-
 (xviii) S-R हल्ड-हल्ड ट्रॉक विद्युत एन्टी-
- (ix) Which of the following is SOP expression
 (a) AB+BC
 (b) AB
 (c) (A+B)(B+C)
 (d) None of these
- (x) Which of the following is basic logic gate
 (a) AND
 (b) OR
 (c) NOT
 (d) All of the above
- (xi) MOD-12 counter requires-----Flip-Flops
 (a) Four
 (b) Three
 (c) Two
 (d) Five
- (xii) Which of the following is an example of
 (a) Johnson counter
 (b) Ring counter
 (c) Ripple counter
 (d) (a) and (b) both
- (xiii) Which of the following is an example of
 (a) synchronous counter.
 (b) Johnson counter
 (c) Ring counter
 (d) Ripple counter
- (xiv) Which of the following is SOP expression
 (a) $\overline{F} \cdot \overline{F} \cdot \overline{F} + \overline{F} \cdot \overline{F} \cdot F + \overline{F} \cdot F \cdot \overline{F} + F \cdot \overline{F} \cdot \overline{F}$
 (b) AB
 (c) AB+BC
 (d) $\overline{F} \cdot \overline{F} \cdot \overline{F} + \overline{F} \cdot \overline{F} \cdot F + \overline{F} \cdot F \cdot \overline{F} + F \cdot \overline{F} \cdot \overline{F}$
- (xv) Which of the following is basic logic gate
 (a) $\overline{F} \cdot \overline{F} \cdot \overline{F} + \overline{F} \cdot \overline{F} \cdot F + \overline{F} \cdot F \cdot \overline{F} + F \cdot \overline{F} \cdot \overline{F}$
 (b) $\overline{F} \cdot \overline{F} \cdot \overline{F} + \overline{F} \cdot \overline{F} \cdot F + \overline{F} \cdot F \cdot \overline{F} + F \cdot \overline{F} \cdot \overline{F}$
 (c) $(A+B)(B+C)$
 (d) $\overline{F} \cdot \overline{F} \cdot \overline{F} + \overline{F} \cdot \overline{F} \cdot F + \overline{F} \cdot F \cdot \overline{F} + F \cdot \overline{F} \cdot \overline{F}$
- (xvi) 6



- (xvi) (अ) $b = \bar{A}B$
 (ब) $b = \bar{A} + B$
 (स) $b = A\bar{B}$
 (द) $b = \bar{A}\bar{B}$

(xvii) Monostable multivibrator has----stable state

- (a) Two
 (b) Three
 (c) One
 (d) Four

(xviii) मोनोस्टेबल बहुकंपक में——स्टेबल स्टेट होता है

- (अ) दो
 (ब) तीन
 (स) एक
 (द) चार

(xix) S-R Flip-Flop is set, when

- (a) $S=1, R=0$
 (b) $S=0, R=0$
 (c) $S=0, R=1$
 (d) None of these

(x) निम्नलिखित में से कौन मौलिक लॉजिक गेट है

- (अ) AND
 (ब) OR
 (स) NOT
 (द) उपरोक्त सभी

(xi) Which of the following belongs to saturated logic family

- (a) RTL
 (b) TTL
 (c) ECL
 (d) Both (a) and (b)

(xii) निम्नलिखित में से कौन संतृप्त लॉजिक फैमिली से संबद्ध है

- (अ) RTL
 (ब) TTL
 (स) ECL
 (द) (अ) और (ब) दोनों

(xiii) Which one of the following is fastest of all logic families

- (a) CMOS
 (b) TTL
 (c) ECL
 (d) RTL

(xii) 4:1 Half Adder is
a) Full adder b) Full subtractor
c) Full adder d) Full subtractor

(xv) Which of the following is combinational
circuit
a) Multiplexer
b) Demultiplexer
c) Adder
d) All of the above



- (xvii) 4:1 Multiplexer has ----- select lines
 (a) Four
 (b) Two
 (c) Three
 (d) Five

- (a) $b = \overline{AB}$
 (b) $b = \underline{A} + B$
 (c) $b = \overline{A}B$
 (d) $b = AB$

(xviii) 4:1 Multiplexer has ----- select lines

- (e) $\overline{A} \oplus B$
 (f) $A \cdot B$
 (g) $A + B$
 (h) $A \oplus B$
 (i) $\overline{A} \oplus \overline{B}$

A $\overline{A} \oplus B$ $\oplus \overline{B}$ $\oplus \overline{A} \oplus B$

(xix) If A and B are inputs to Half-Adder, the sum
of A and B is

- (a) $A \oplus B$
 (b) $A + B$
 (c) $A \cdot B$
 (d) None of these

(xx) If A and B are inputs to Half-Adder, the sum
of A and B is

- (a) CMOS
 (b) TTL
 (c) ECL
 (d) RTL

(xxi) 4:1 Half Adder is
a) Full adder b) Full subtractor
c) Full adder d) Full subtractor

Design a MOD-4 asynchronous counter.

MOD-4 असिंक्रोनस काउंटर का निर्माण करें।

- 11.** Explain binary to octal and binary to hexadecimal conversion.

8

बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्सा डेसिमल रूपांतरण की व्याख्या करें।

OR(अथवा)

Write short note on any two of the followings-

- (i) Ring counter
- (ii) Encoder
- (iii) Gray code

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- (i) रिंग काउंटर
- (ii) इनकोडर
- (iii) ग्रे कोड

Design a MOD-4 asynchronous counter.

MOD-4 असिंक्रोनस काउंटर का निर्माण करें।

- 11.** Explain binary to octal and binary to hexadecimal conversion.

8

बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्सा डेसिमल रूपांतरण की व्याख्या करें।

OR(अथवा)

Write short note on any two of the followings-

- (i) Ring counter
- (ii) Encoder
- (iii) Gray code

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- (i) रिंग काउंटर
- (ii) इनकोडर
- (iii) ग्रे कोड
