

2019(Odd)

Time : 3Hrs.

Sem. III - ECE
E. M & I Lab.

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

1. Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
2. Perform any one experiment / Study and furnish its report.
किसी एक प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।

3. Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र-समूह को लॉटरी के आधार पर, किया जाएगा।

4. Marks are to be distributed in following order :-

अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जाय:	Intn.	Extn.
a) Practical exercise book	Comm.	Comm.
वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	5	15
b) Process of experiment & result परिक्षण की विधि एवं निष्कर्ष	10	20

1. Write the process to measure inductance L , using universal bridge.

2. Explain the construction and working of Ammeter.

How is it calibrated?

3. Write the steps involved in conversion of Galvano meter into voltmeter of range 0.5

4. How will you measure frequency and phase angle of a wave using C.R.O.?

C.R.O. ഫോട്ടോ റിഫറൻസ് ഫോട്ടോ പ്രൈസ്റ്റ്

ശിഖാ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

5V എം, ഇ പ്രൈസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

5. Write the process of measurement of Capacitance using A.C. bridge.

6. Write the process of measurement of Capacitance

പ്രാഥമിക ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

പ്രാഥമിക ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

C, using A.C. bridge.

6. Write the process of measurement of Capacitance

പ്രാഥമിക ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

പ്രാഥമിക ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

പ്രാഥമിക ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

measuring voltage across a high resistance.

5. Observe the loading effect of multi meter while

പ്രാഥമിക ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ

പ്രാഥമിക ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ