NP3016 1620309

## 2019(Odd)

Time: 3Hrs.

Sem. III - EE/EEE

Electrical W/s Lab.

Full Marks : 50

Pass Marks: 20

- Each question carries equal marks.
   प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है |
- 2. Perform any one experiment / Study and furnish its report. किसी एक प्रयोग / अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
- 3. Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
  प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र—समूह को लॉटरी के आधार पर्किया जाएगा।
- **4.** Marks are to be distributed in following order :-

अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जायः	Intn.	Extn.
	Comm.	Comm.
a) Practical exercise book	4	15
वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	7	13
b) Process of experiment & result	7	20
परिक्षण की विधि एवं निष्कर्ष	/	20
c) Viva voce	4	-
मौखिक प्रश्न		

एक काल बेल सिकेट तैयार करें। इसमें अपनाई गई विधि का उल्लेख करें।

4. Prepare a distribution fuse box with MCB and write its procedure with neat circuit diagram.

WCB के साथ डिस्ट्रीब्यूसन प्यूज बाक्स को तैयार करें एवं इसके विधि को स्वच्छ परिपश के साथ लिखें।

Prepare and mount the energy meter board. Write down its procedure with neat circuit diagram.

उजा मापी बोर्ड के तैयार एवं माउंट करें। इसके | छिन्छ। सम्बन्ध । इसके

\*\*\*

- I. How to prepare a test board? Write down the procedure and draw its circuit diagram.
- कि प्रकार किस् हैं इसका प्रकार किलें । जिखें तथा इसका परिपथ आरेख खीं हैं।
- Prepare a switch board having two light points, one fan point with regulator and one 5A socket, all controlled with separate switches, all controlled with separate switches. Test the preparation board giving a.c. supply. Write down the procedure used with your comment.

3. Prepare a call bell circuit, write down the procedure used.